
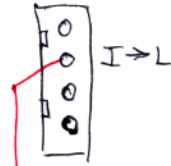
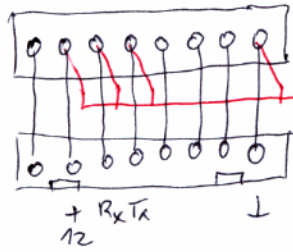


J. K. Ctrl-Board GTIL2

Current

$\begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array}$
 $\begin{array}{l} +12V \\ I \rightarrow L \\ I \leftarrow L \\ \perp \end{array}$

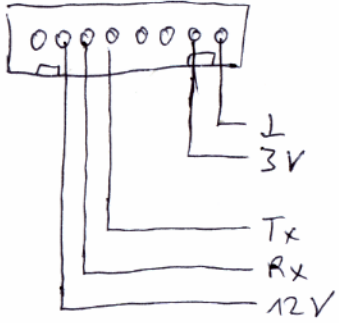Inverter to display \rightarrow Raspberry Pico



Add

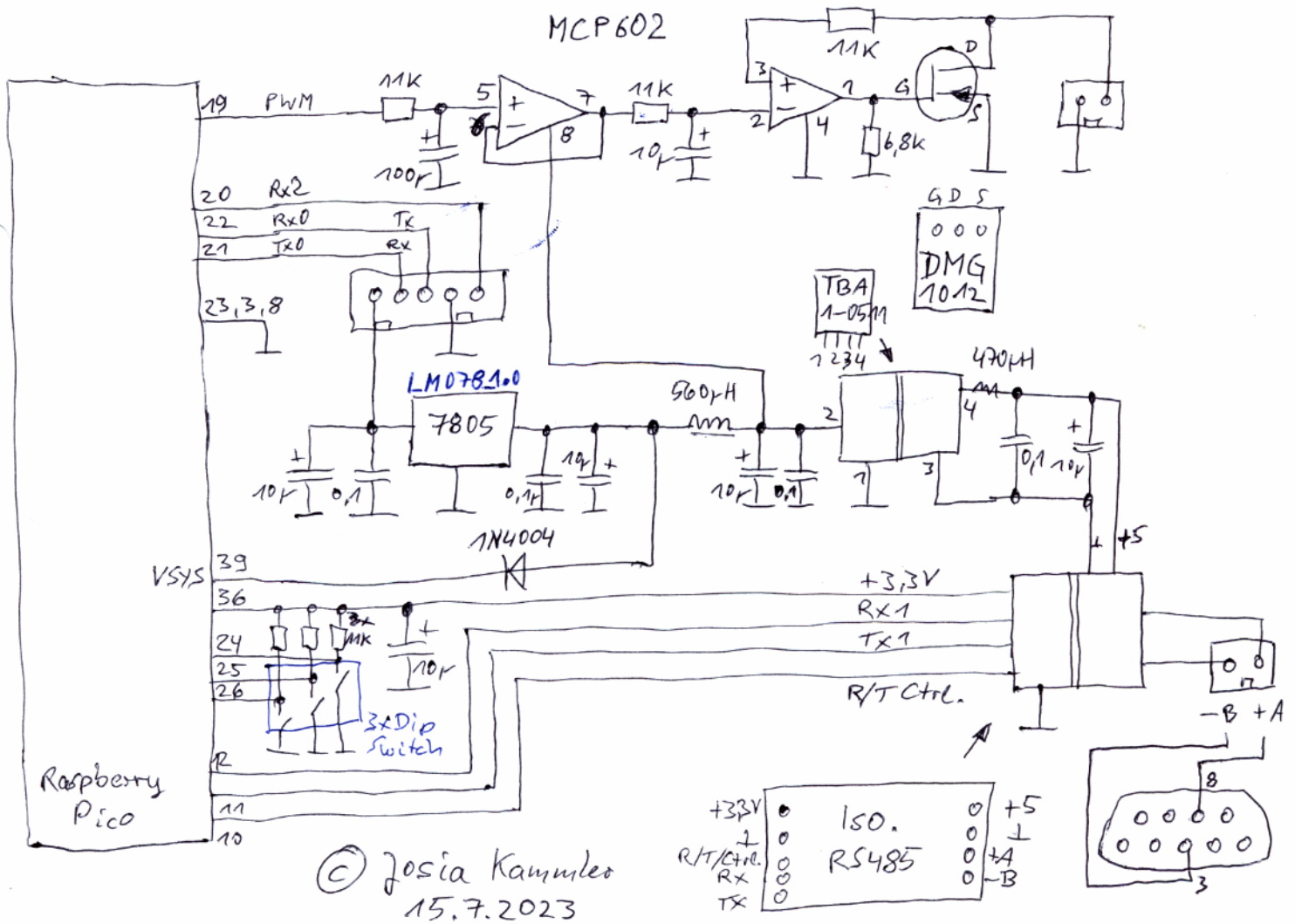

$$I \rightarrow L$$
 $\frac{1}{2}$

18

 $+12V$

→ Pico Rx


$\rightarrow P_{\text{Tx}} \neq 0$



© Josia Kamukoo
15.7.2023



Lötseite

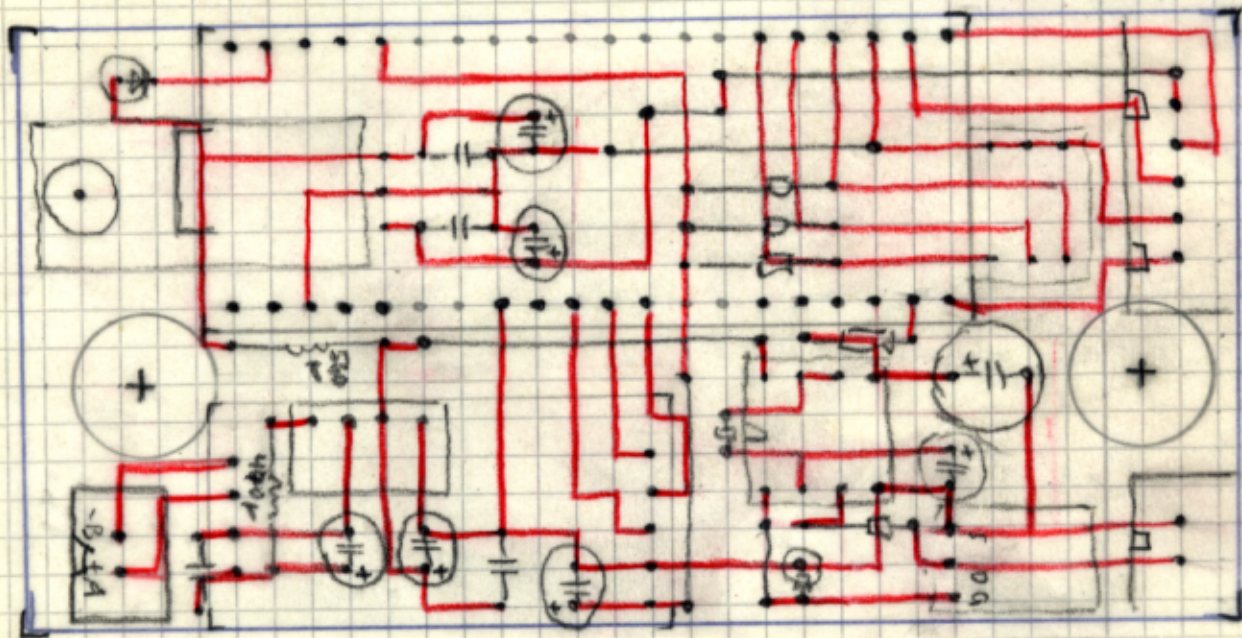

Bestückungsseite